

Lab 2

Case 2:


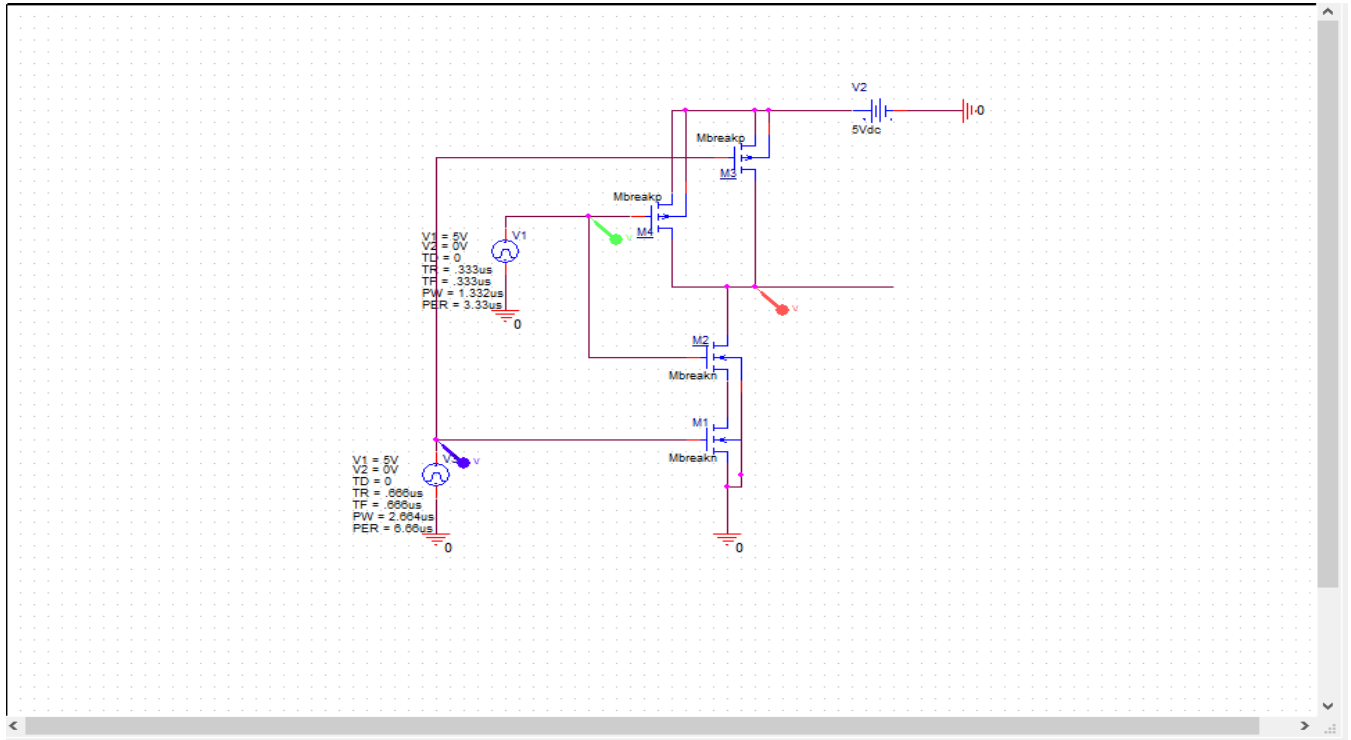


Figure 1: Circuit Schematic for 5V squarewave, $f = 300\text{kHz}$

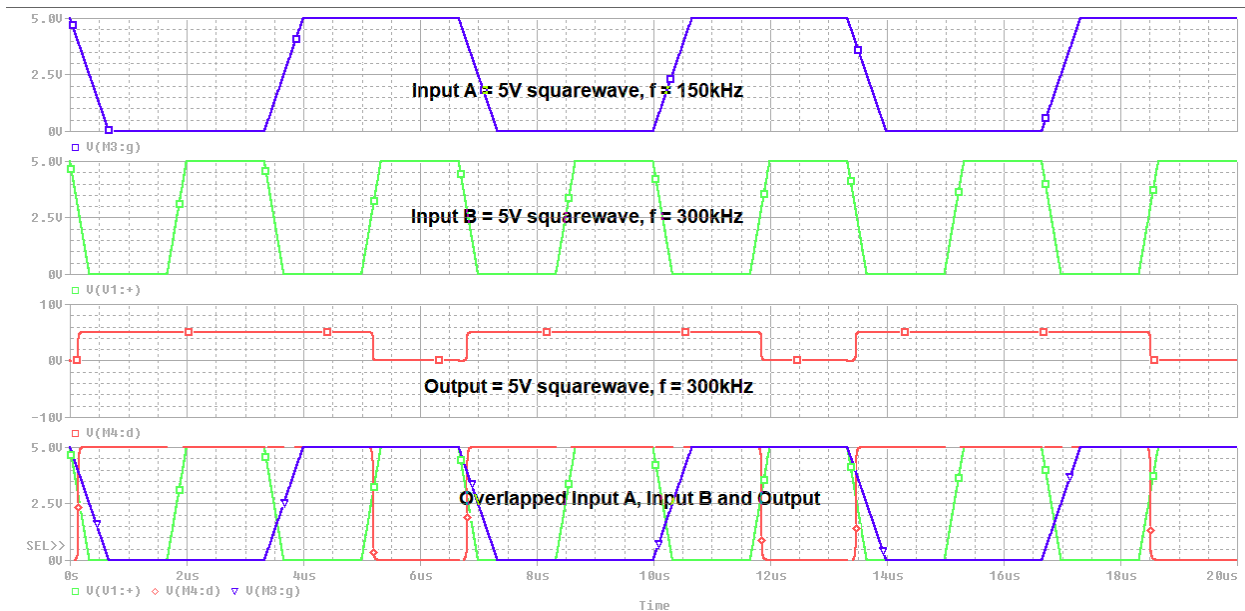

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	-1.4791			
		X Values	13.419u	0.000	13.419u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(V1:~)	3.5209	5.0000	-1.4791		0.000	0.000	5.0000	3.5209	4.2605
		V(M4:d)	19.960m	-131.683u	20.092m		-3.5010	-5.0001	19.960m	-131.683u	9.914m
		V(M3:g)	4.2605	4.9999	-739.454m		739.529m	-75.075u	4.9999	4.2605	4.6302
		V(M4:d)	19.960m	88.496m	-68.535m		-3.5010	-4.9115	88.496m	19.960m	54.228m
		V(V1:~)	3.5209	4.9999	-1.4789		0.000	-150.150u	4.9999	3.5209	4.2604
		V(M3:g)	4.2605	4.9999	-739.454m		739.529m	-75.075u	4.9999	4.2605	4.6302

Figure 2: Output waveform for 5V squarewave, f = 300kHz
Case 4:


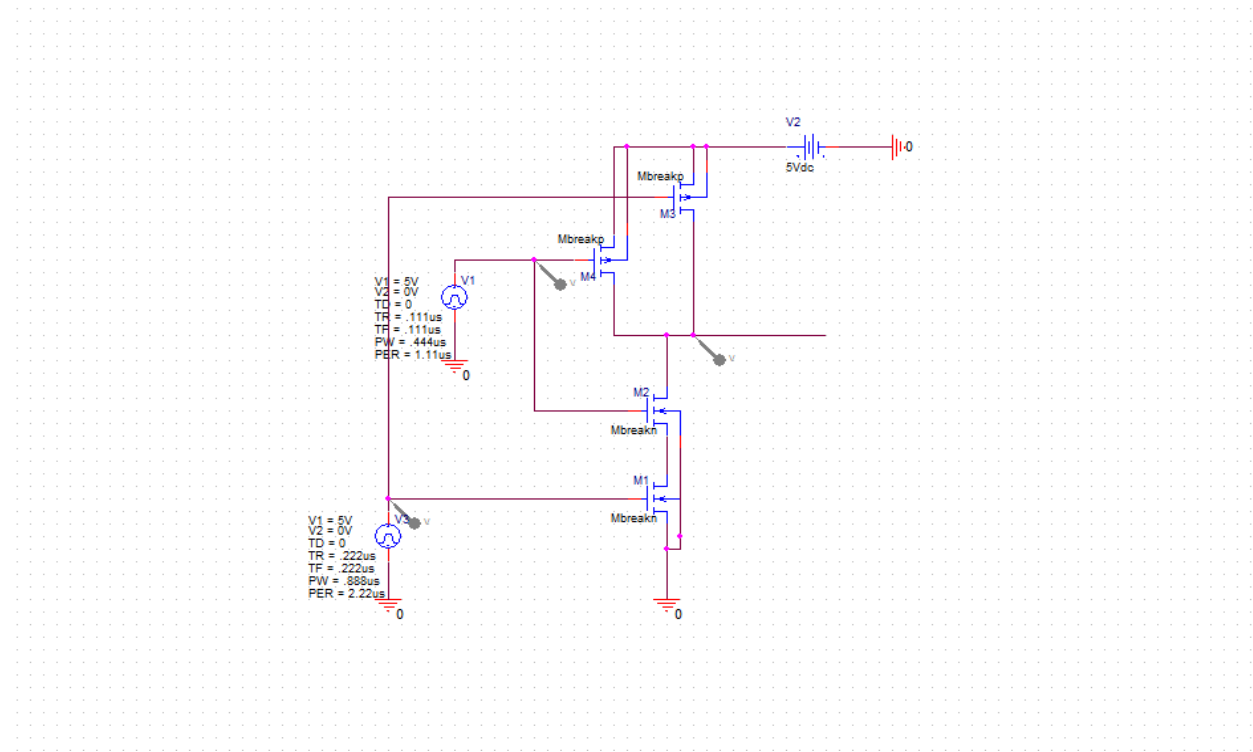


Figure 3: Circuit Schematic for 5V squarewave, f = 900kHz

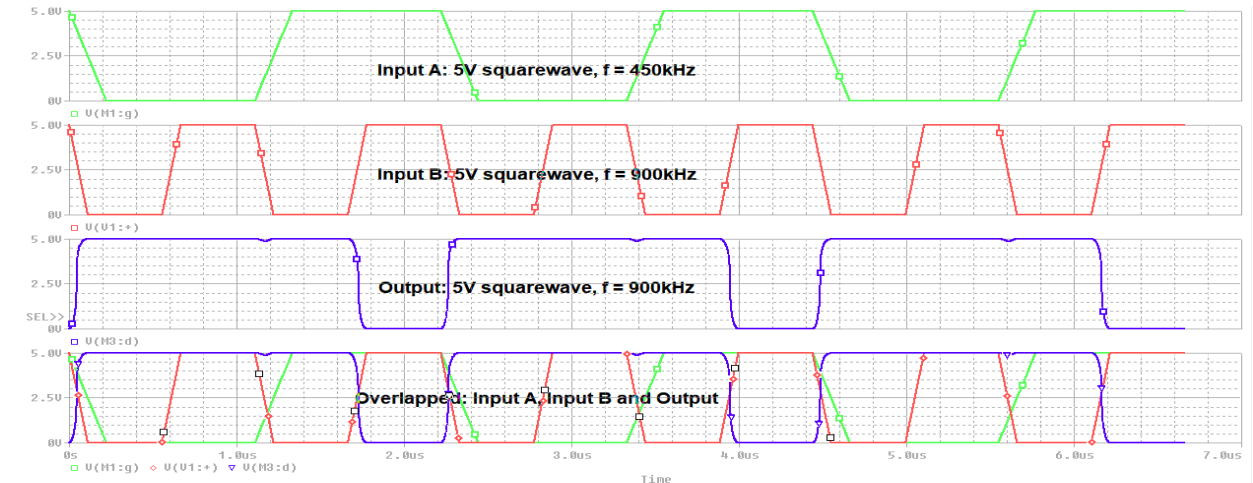

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2	Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	0.000			
		X Values	1.7185u	0.000	1.7185u	Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(M1:g)	5.0000	5.0000	0.000	0.000	0.000	5.0000	5.0000	5.0000
		V(V1:~)	2.3650	4.9996	-2.6346	-2.6350	-450.450u	4.9996	2.3650	3.6823
		V(M3:d)	4.1224	251.143n	4.1224	-877.617m	-5.0000	4.1224	251.143n	2.0612
		V(M3:d)	4.1224	251.143n	4.1224	-877.617m	-5.0000	4.1224	251.143n	2.0612
		V(V1:~)	2.3650	4.9996	-2.6346	-2.6350	-450.450u	4.9996	2.3650	3.6823
		V(M1:g)	5.0000	4.9998	225.225u	0.000	-225.225u	5.0000	4.9998	4.9999

Figure 4: Output waveform for 5V squarewave, $f = 900\text{kHz}$

Ramp Case:



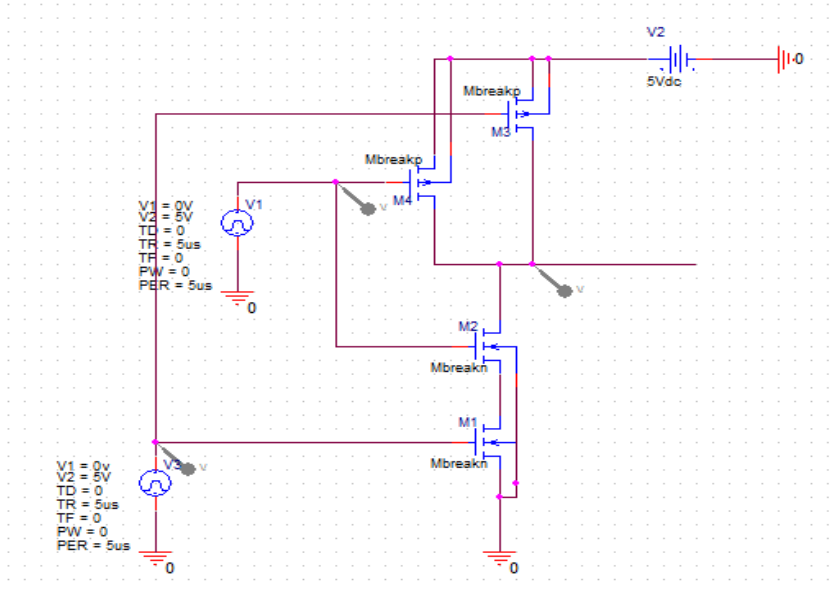


Figure 5: Circuit Schematic for 5V Ramp Case, $f = 200\text{kHz}$

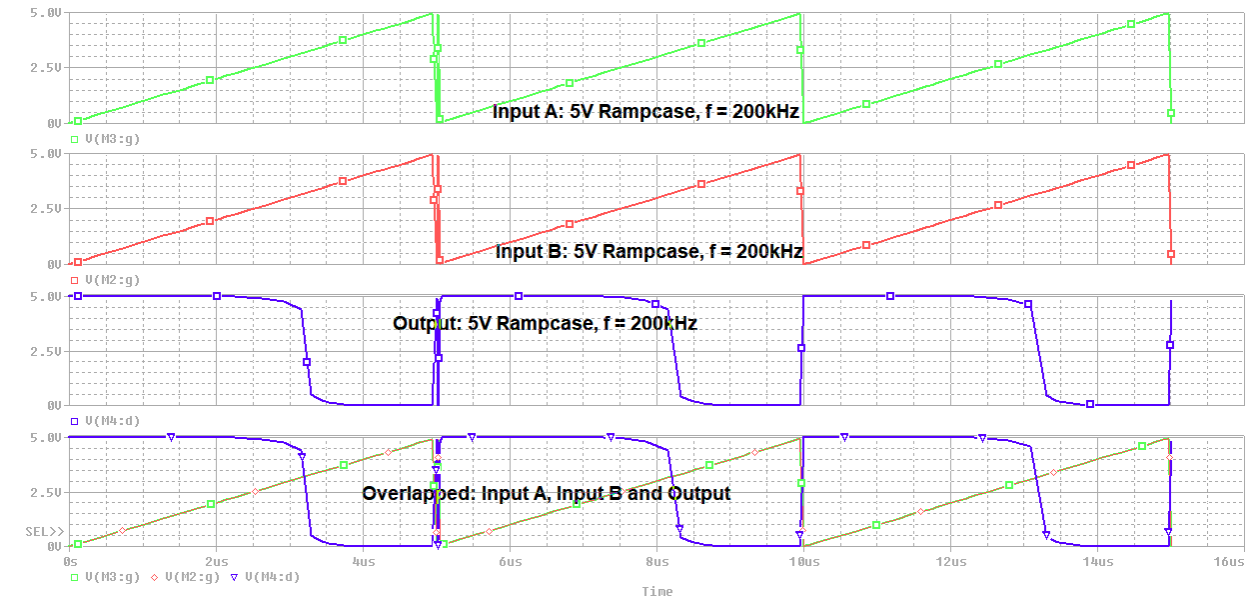

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	4.9331			
		X Values	4.9331u	0.000	4.9331u		Y1 - Y1(Cursor1)	Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y
	CURSOR 1,2	V(M3:g)	4.9331	0.000	4.9331		0.000	0.000	4.9331	0.000	2.4665
		V(M2:g)	4.9331	3.0000m	4.9301		0.000	3.0000m	4.9331	3.0000m	2.4680
		V(M4:d)	1.7694m	5.0005	-4.9987		-4.9313	5.0005	5.0005	1.7694m	2.5011
		V(M4:d)	1.7694m	5.0005	-4.9987		-4.9313	5.0005	5.0005	1.7694m	2.5011
		V(M2:g)	4.9331	3.0000m	4.9301		0.000	3.0000m	4.9331	3.0000m	2.4680
		V(M3:g)	4.9331	3.0000m	4.9301		0.000	3.0000m	4.9331	3.0000m	2.4680

Figure 6: Output waveform for 5V Ramp case, f = 200kHz

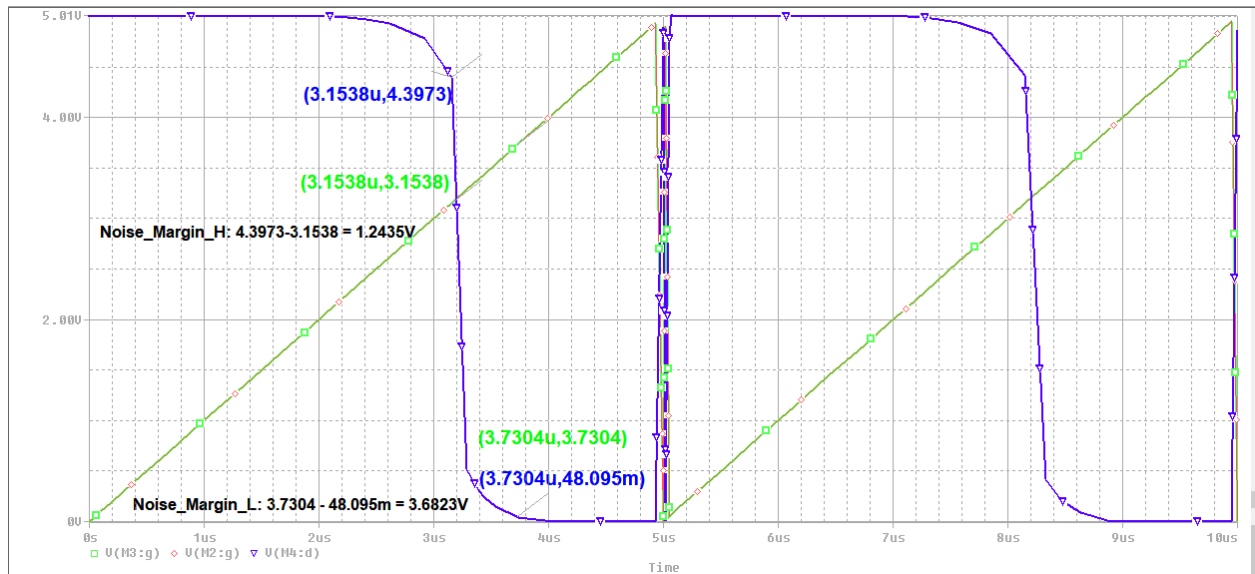

	Trace Color	Trace Name	Y1	Y2	Y1 - Y2		Y1(Cursor1) - Y2(Cursor2)	3.1826			
		X Values	3.1826u	0.000	3.1826u		Y1 - Y1(Cursor1) Y2 - Y2(Cursor2)	Max Y	Min Y	Avg Y	
	CURSOR 1,2	V(M3:g)	3.1826	0.000	3.1826		0.000	0.000	3.1826	0.000	1.5913
		V(M2:g)	3.1826	3.0000m	3.1796		0.000	3.0000m	3.1826	3.0000m	1.5928
		V(M4:d)	3.6167	5.0005	-1.3838		434.045m	5.0005	5.0005	3.6167	4.3086

Figure 7: Noise Margin waveform for ramp case, f = 200kHz